

# Control Unit

Opcode<sub>5:0</sub>

**Main  
Decoder**

MemtoReg

MemWrite

Branch

ALUSrc

RegDst

RegWrite

ALUOp<sub>1:0</sub>

Funct<sub>5:0</sub>

**ALU  
Decoder**

ALUControl<sub>2:0</sub>

